


1, 用公式法化简

$$A\bar{B} + C + \bar{A}\bar{C}D + B\bar{C}D$$

2, 用卡诺图化简

$$\begin{cases} F = C + \bar{A}\bar{B}CD + A\bar{B}\bar{D} + \bar{B}\bar{C}\bar{D} \\ AD + BC = 0 \end{cases}$$

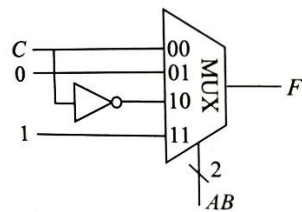3, 假设 A, B, C 为输入变量, 写出下面图中电路输出对应函数的最简与或式。



4, 用 ROM 实现函数运算 $Z=X^2Y$, 写出输出的最小项表达式。